



A figura acima representa um circuito elétrico constituído de uma fonte de tensão contínua de 100 V alimentando quatro resistores. Pode-se afirmar que a tensão elétrica nas extremidades do resistor de resistência elétrica 30 ? vale

- A) 20 V
- B) 30 V
- C) 40 V
- D) 50 V
- E) 100 V